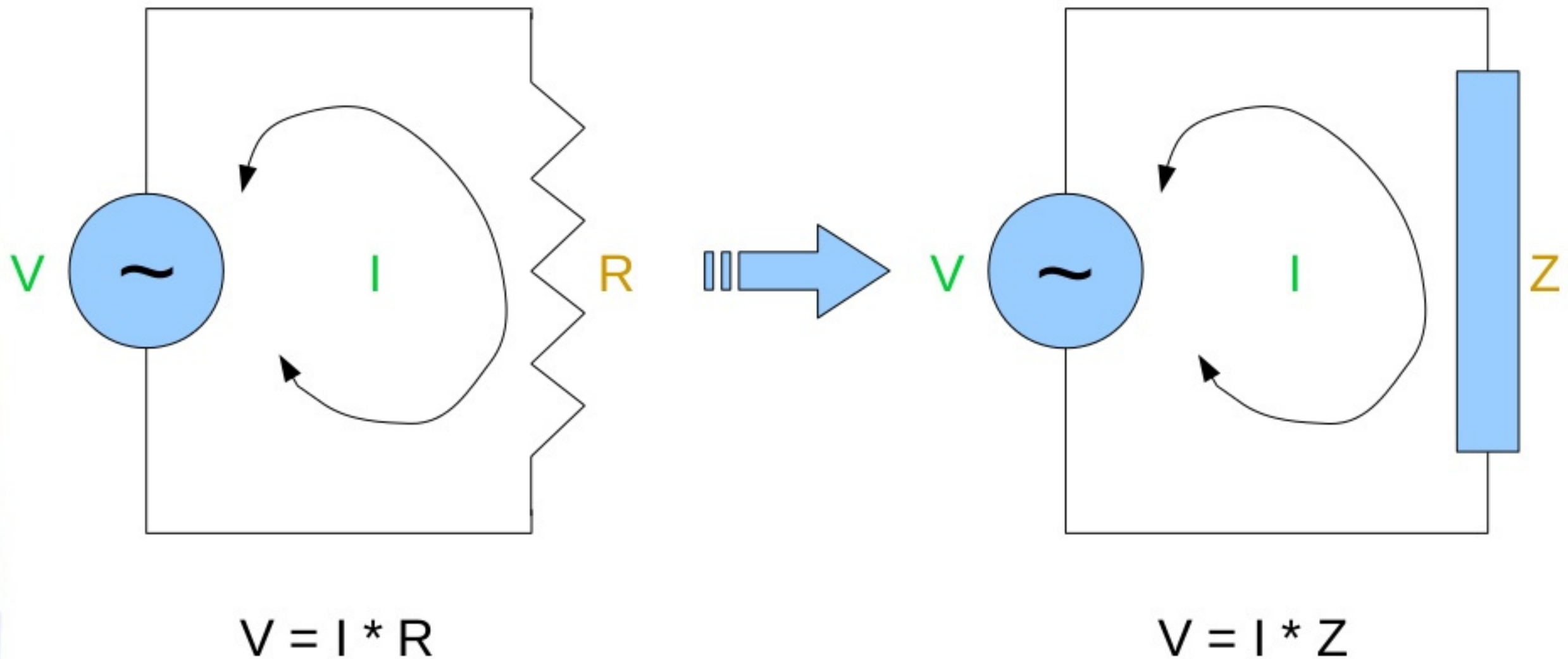


RC Computations

by

Anil Kumar Pugalia

Introduction



Impedance (Z) Fundamentals




$$R \Rightarrow R$$




$$L \Rightarrow j \omega L$$

$$\omega = 2\pi f$$

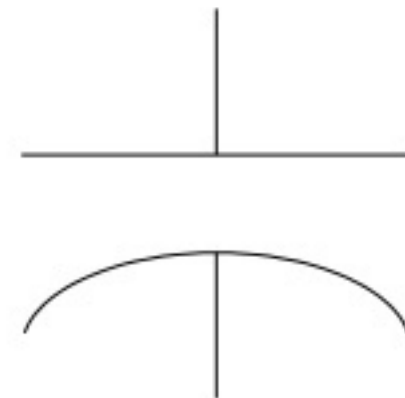

$$C \Rightarrow \frac{1}{j \omega C} = \frac{-j}{\omega C}$$

Basic RC Circuit

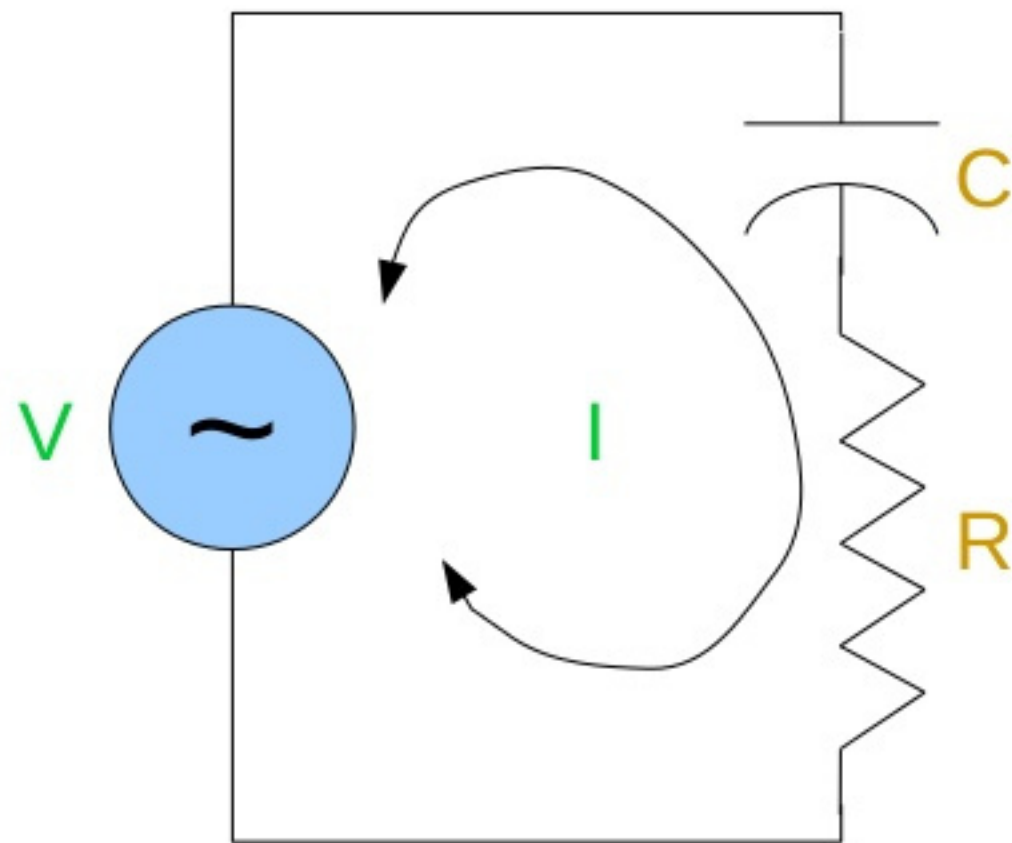

$$V = I * Z, Z = R - \frac{j}{\omega C}$$

$$Z = R - \frac{j}{\omega C} = A e^{-j\varphi}$$


$$A = |Z| = \frac{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1}}{\omega C}$$

$$\tan(\varphi) = \arg Z = \frac{1}{\omega R C}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{V}{A} e^{j\varphi} = \frac{V}{A} \angle \varphi$$

Voltage across the Resistor
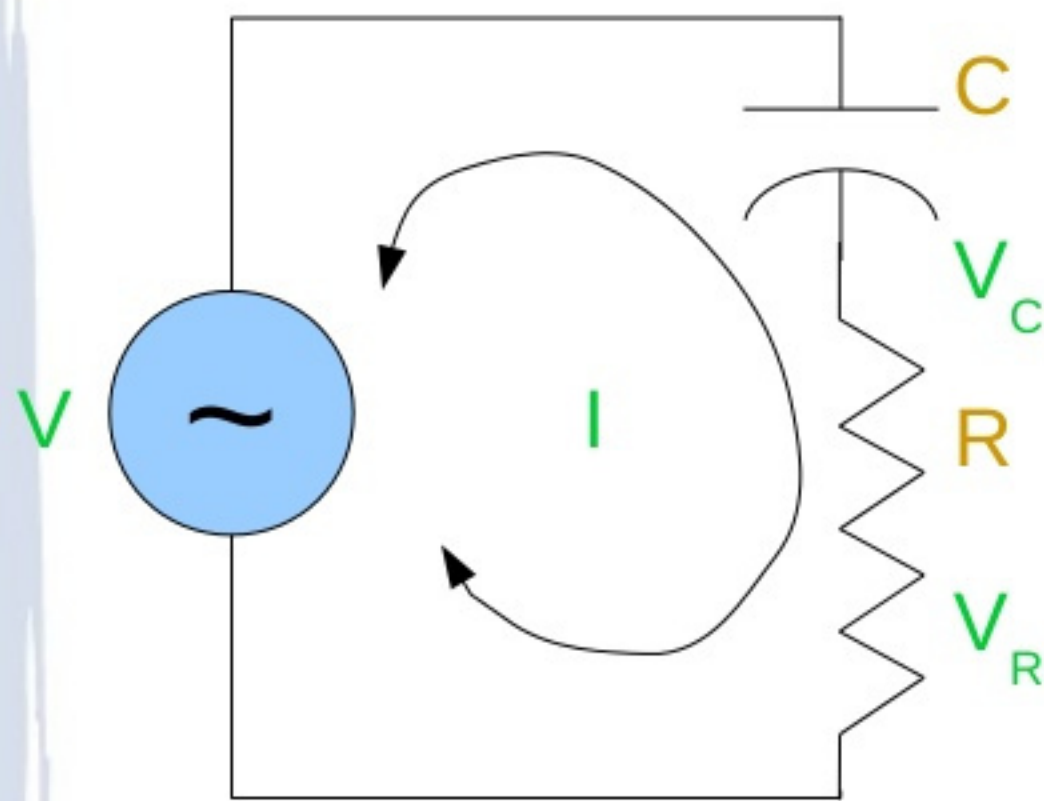
$$A = \frac{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1}}{\omega C}, \tan(\varphi) = \frac{1}{\omega R C}, \quad I = \frac{V}{A} \angle \varphi$$



$$V_R = I * R = \frac{V * R}{A} \angle \varphi$$

$$V = V_m * \sin(\omega t)$$

$$V_R = \left(V_m * \frac{R}{A} \right) * \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{R}{A} = \frac{\omega R C}{\sqrt{(\omega R C)^2 + 1}} = \alpha$$

Voltage across the Capacitor


$$A = \frac{\sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1}}{\omega C}, \tan(\varphi) = \frac{1}{\omega R C}, \quad I = \frac{V}{A} \angle \varphi$$

$$V_C = I * \frac{-j}{\omega * C} = \frac{V}{A * \omega * C} \angle \varphi - \frac{\pi}{2}$$

$$V = V_m * \sin(\omega t)$$

$$V_C = \left(\frac{V_m}{A * \omega * C} \right) * \sin\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$
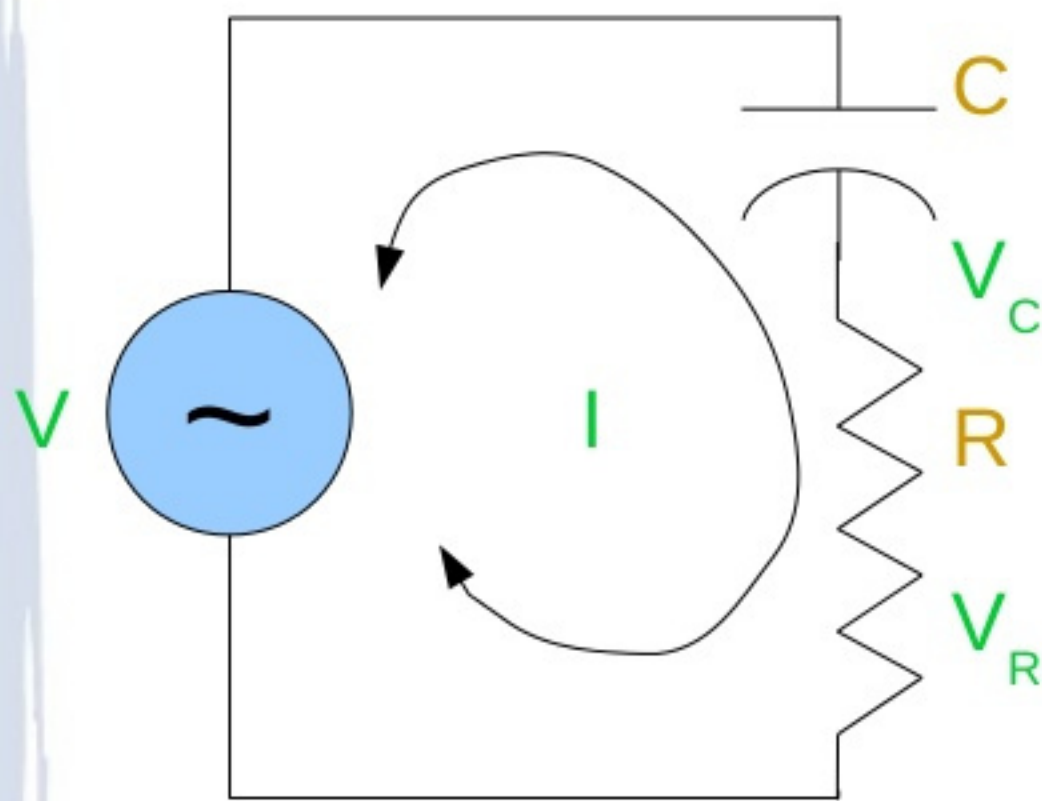
$$\frac{1}{A * \omega * C} = \frac{1}{\sqrt{(\omega R C)^2 + 1}} = \beta$$




RC Conclusion

$$V_R = (V_m * \alpha) * \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_C = (V_m * \beta) * \sin(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})$$

$$V = V_m * \sin(\omega t)$$

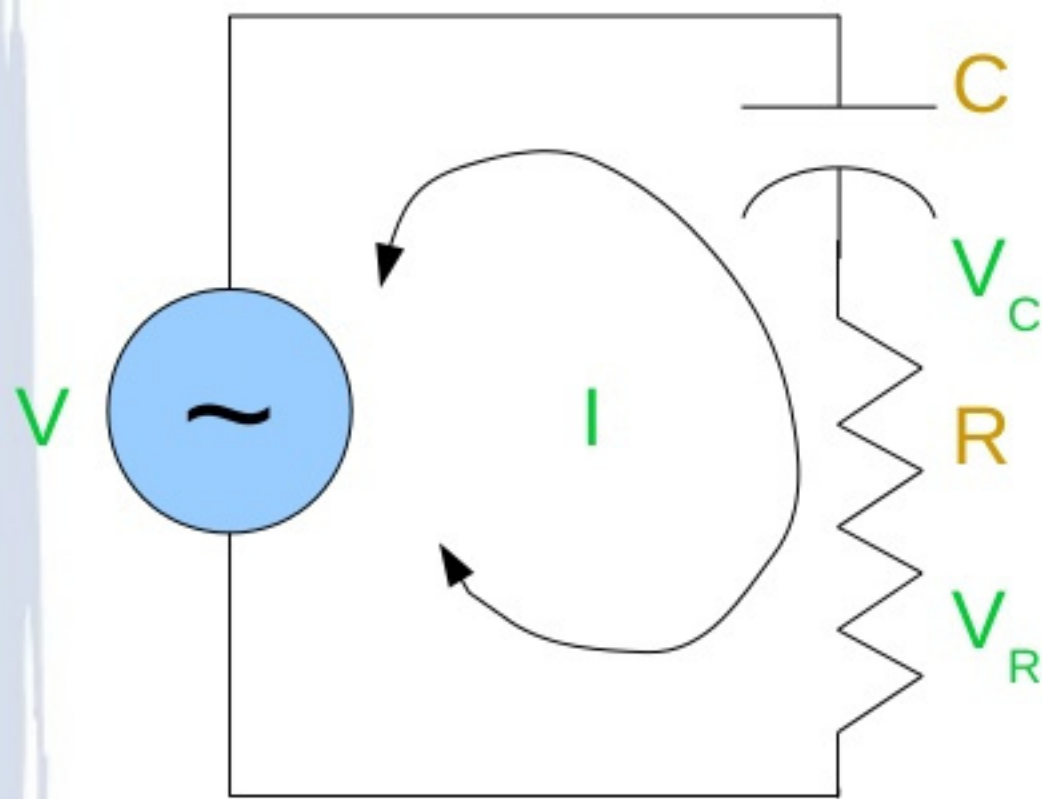

$$\alpha = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}$$

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}} = \sqrt{1 - \alpha^2}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{1}{\omega RC}$$

RC Predictions


$$\alpha = \frac{\omega R C}{\sqrt{(\omega R C)^2 + 1}}, \tan(\varphi) = \frac{1}{\omega R C}, R = 220 \Omega$$

f (Hz)	1000		2000	
C (μF)	α	Φ (deg)	α	Φ (deg)
100	1.00	0.4	1.00	0.2
10	1.00	4.1	1.00	2.1
1	0.81	35.9	0.94	19.9
0.1	0.14	82.1	0.27	74.5
0.01	0.01	89.2	0.03	88.4

Cut-Off Frequency of Filters

HPF => $V_R = (V_m * \alpha) * \sin(\omega t + \varphi)$

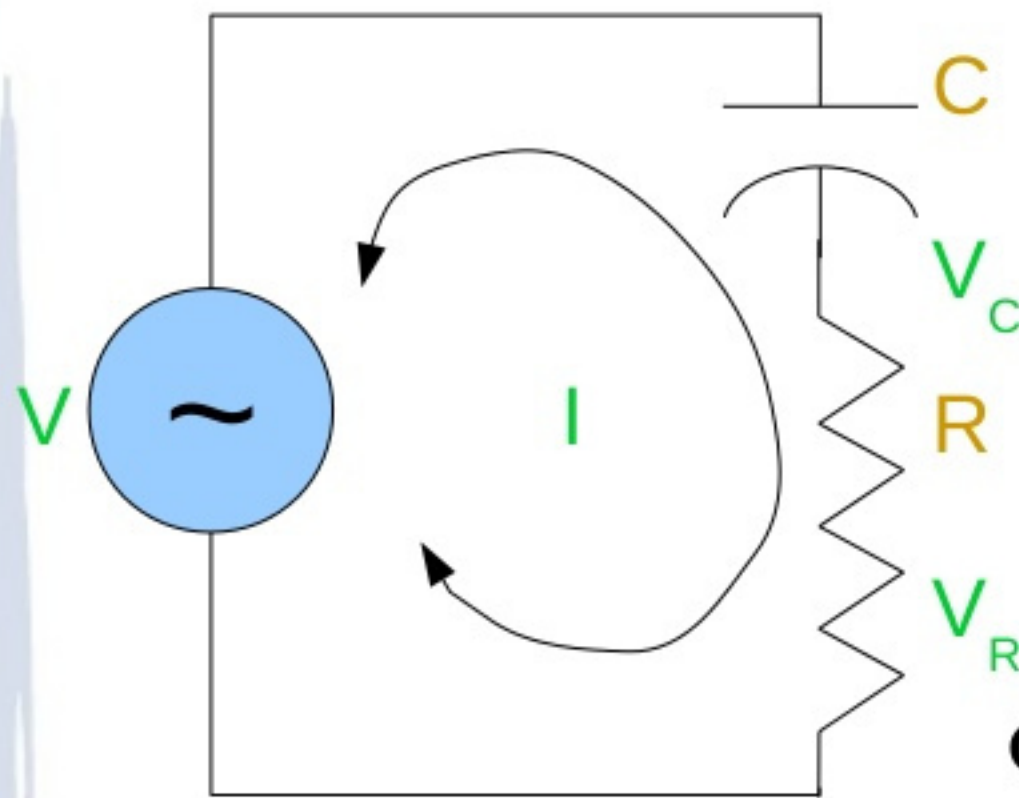LPF => $V_C = (V_m * \sqrt{1 - \alpha^2}) * \sin(\omega t + (\varphi - \frac{\pi}{2}))$



$$\alpha = \frac{\omega R C}{\sqrt{(\omega R C)^2 + 1}} = \cos(\varphi)$$

$$\tan(\varphi) = \frac{1}{\omega R C}$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{R C} \Rightarrow f_c = \frac{1}{2 \pi R C}$$

$$V = V_m * \sin(\omega t)$$

Ex: $C = 1\mu\text{F}$, $R = 10\Omega \Rightarrow f_c = 16\text{kHz}$